

UART_stopwatch_watch

2026.02.10
김수빈

목차

1. 개요

2. 기능 설명

3. Block diagram & Schematic

4. FSM & ASM

5. Code

6. Simulation



7. 동작 영상

8. Trouble Shooting

개요


- **목표**
 - UART 통신을 이용한 Stopwatch & Watch 기능 제어 시스템 설계
- **설계 내용**
 - UART TX/RX FSM 및 ASM 설계
 - UART는 비동기 통신이므로, 비트 시간 기준의 baud tick을 사용하여 구현
 - ASCII Decoder를 통한 제어 신호 변환
- **검증 내용**
 - Baud tick 동작 Simulation 검증
 - UART 송수신 및 제어 기능 전체 Simulation 검증

기능 설명

  


기능	btn / sw	uart
Run & Stop	btn r	r
Clear	btn l	l
Up mode / Down mode	sw[0]	0
Stopwatch / Watch	sw[1]	1
hour.min / sec.msec	sw[2]	2
Watch 시간 설정	sw[3] + btn u & btn d	3 + u & d
uart / sw	sw[4]	
Sender		s


Block diagram

 


Schematic

 


Schematic

 

RX_FSM

 

RX_ASM

 

Code_UART_RX

```
always @(*) begin
    n_state      = c_state;
    b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg;
    bit_cnt_next  = bit_cnt_reg;
    done_next     = done_reg;
    buf_next      = buf_reg;
```

```
case (c_state)
```

```
    IDLE: begin
```

```
        b_tick_cnt_next = 5'd0;
        bit_cnt_next    = 3'd0;
        done_next       = 1'b0;
```

```
        if (b_tick & !rx) begin
            buf_next = 8'd0;
            n_state = START;
        end
```

```
    end
```

```
    START: begin
```

```
        if (b_tick) begin
            if (b_tick_cnt_reg == 7) begin
                b_tick_cnt_next = 0;
                n_state = DATA;
            end else begin
                b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
            end
        end
```

IDLE

START

```
DATA: begin
```

```
    if (b_tick) begin
        if (b_tick_cnt_reg == 4'd15) begin
            b_tick_cnt_next = 5'd0;
            buf_next = {rx, buf_reg[7:1]};
            if (bit_cnt_reg == 4'd7) begin
                n_state = STOP;
            end else begin
                bit_cnt_next = bit_cnt_reg + 1;
            end
        end else begin
            b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
        end
    end
end
```

DATA

수신 shift


```
STOP: begin
```

```
    if (b_tick) begin
        if (b_tick_cnt_reg == 15) begin
            n_state = IDLE;
            done_next = 1'b1;
        end else begin
            b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
        end
    end
end
```

STOP


{1'b0, data_in_buf_reg[7:1]} : d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 → rx b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

Simulation_UART_RX

 


Baud_tick


```
parameter BAUDRATE = 9600 * 16;  
parameter F_COUNT = 100_000_000 / BAUDRATE;  
  
reg [$clog2(F_COUNT) - 1:0] counter_reg;  
  
always @(posedge clk, posedge rst) begin  
    if (rst) begin  
        counter_reg <= 0;  
        b_tick <= 1'b0;  
    end else begin  
        counter_reg <= counter_reg + 1;  
        if (counter_reg == (F_COUNT - 1)) begin  
            counter_reg <= 0;  
            b_tick <= 1'b1;  
        end else begin  
            b_tick <= 1'b0;  
        end  
    end  
end
```

 


Baud_tick은
6.51us 마다
한 번 씩 발생

 

TX_FSM

 

TX_ASM

 

Code_UART_TX

```
case (c_state)
```

```
  IDLE: begin
```

```
    tx_next      = 1'b1;
    bit_cnt_next  = 1'b0;
    b_tick_cnt_next = 4'h0;
    busy_next     = 1'b0;
    done_next     = 1'b0;
    if (tx_start == 1) begin
      n_state      = START;
      busy_next     = 1'b1;
      //start 인지했을 때 넣기
      data_in_buf_next = tx_data;
    end
```

```
  end
```

```
  START: begin
```

```
    //to start uart frame start bit
    tx_next = 1'b0;
    if (b_tick == 1) begin
      if (b_tick_cnt_reg == 15) begin
        n_state = DATA;
        b_tick_cnt_next = 4'h0;
      end else begin
        b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
      end
    end
```

IDLE

START

```
DATA: begin
```

```
  tx_next = data_in_buf_reg[0];
  if (b_tick == 1) begin
    if (b_tick_cnt_reg == 15) begin
      if (bit_cnt_reg == 7) begin
        b_tick_cnt_next = 4'h0;
        n_state = STOP;
      end else begin
        b_tick_cnt_next = 4'h0;
        bit_cnt_next = bit_cnt_reg + 1;
        data_in_buf_next = {1'b0, data_in_buf_reg[7:1]};
        n_state = DATA;
      end
    end else begin
      b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
    end
  end
end
```

DATA

송신 shift


```
STOP: begin
```

```
  tx_next = 1'b1;
  if (b_tick == 1) begin
    if (b_tick_cnt_reg == 15) begin
      done_next = 1'b1;
      n_state = IDLE;
    end else begin
      b_tick_cnt_next = b_tick_cnt_reg + 1;
    end
  end
end
```

STOP

{1'b0, data_in_buf_reg[7:1]} : d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 → 0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1

Simulation_UART_TX

 

Code_ASCII Decoder

```
always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        ascii_d <= 4'b0000;
    end else begin
        ascii_d <= 4'b0000;
        if (rx_done) begin
            case (rx_data)
                8'h72: ascii_d <= 4'b0001; //r
                8'h6C: ascii_d <= 4'b0010; //l
                8'h75: ascii_d <= 4'b0100; //u
                8'h64: ascii_d <= 4'b1000; //d
            endcase
        end
    end
end
```

- 매 CLK마다 기본값으로 초기화
- 한 번에 하나의 제어 비트만 활성화

```
assign w_run_stop_or      = o_btn_run_stop | w_ascii_d[0];
assign w_clear_or         = o_btn_clear | w_ascii_d[1];
assign w_btn_u_or         = o_btn_u | w_ascii_d[2];
assign w_btn_d_or         = o_btn_d | w_ascii_d[3];
```

기존 버튼과 OR 연산
으로 선택

Code_ASCII_sw_set

```
always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        ascii_up_down        <= 0;
        ascii_stopwatch_watch <= 0;
        ascii_hm_sms         <= 0;
        ascii_watch_set      <= 0;
    end else begin
        if (rx_done) begin
            case (rx_data)
                8'h30:  ascii_up_down <= ~ascii_up_down;
                8'h31:  ascii_stopwatch_watch <= ~ascii_stopwatch_watch;
                8'h32:  ascii_hm_sms <= ~ascii_hm_sms;
                8'h33:  ascii_watch_set <= ~ascii_watch_set;
                default: ;
            endcase
        end
    end
end
```

UART 값이 들어오면
값이 toggle 되도록 설정

```
assign w_uart_sw_sel = sw[4];

assign w_up_down_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_up_down : sw[0];
assign w_stopwatch_watch_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_stopwatch_watch : sw[1];
assign w_hm_sms_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_hm_sms : sw[2];
assign w_watch_set_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_watch_set : sw[3];
```

sw[4]로 모드 변환
기존 sw와
3항 연산자로 선택


Code_ASCII Decoder & sw_set port 연결

```
control_unit U_CONTROL_UNIT (  
    .clk      (clk),  
    .reset    (reset),  
    .i_mode   (w_up_down_mux),  
    .i_run_stop (w_run_stop_or),  
    .i_clear  (w_clear_or),  
    .i_set_watch(w_stopwatch_watch_mux),  
    .o_mode   (w_mode),  
    .o_run_stop (w_run_stop),  
    .o_clear   (w_clear),  
    .o_set_watch(w_set_watch)  
);
```

```
fnd_controller U_FND_CNTL (  
    .clk      (clk),  
    .reset    (reset),  
    .sel_display(w_hm_sms_mux),  
    .fnd_in_data(o_mux_set),  
    .fnd_digit (fnd_digit),  
    .fnd_data  (fnd_data)  
);
```


```
watch_datapath U_WATCH_DATAPATH (  
    .clk(clk),  
    .reset(reset),  
    .mode(w_mode),  
    .clear(w_clear),  
    .run_stop(1'b1),  
    .sw_3(w_watch_set_mux),  
    .o_btn_u(w_btn_u_or),  
    .o_btn_d(w_btn_d_or),  
    .msec(w_watch_time[6:0]),  
    .sec(w_watch_time[12:7]),  
    .min(w_watch_time[18:13]),  
    .hour(w_watch_time[23:19])  
);
```

Simulation_count Run & Stop

 



‘r’ 입력 시, stopwatch 증가하는 것과 멈추는 것 확인

Simulation_stopwatch count Clear

 


‘I’ 입력 시, stopwatch 초기화 확인


Simulation_Down mode

  

Simulation_시간 설정_min up

 


Run 모드, '1' 입력으로
Watch 모드 전환

 


'u' 입력 시, min 값 증가 확인

Simulation_시간 설정_min down

 


‘d’ 입력 시, min 값 감소 확인

Simulation_시간 설정_hour up

 


‘3’ 입력으로
hour 설정
모드 전환

 


‘u’ 입력 시, hour 값 증가 확인

Simulation_시간 설정_hour down

 


‘d’ 입력 시, hour 값 감소 확인

Sender_FSM

 

Sender_ASM

 

Code_Sender

IDLE

```
case (c_state)
  IDLE: begin
    if (ascii_d_s) begin
      n_state = SEND;
    end
  end
end
```

SEND

```
SEND: begin
  case (send_cnt_reg)
    4'd0: begin
      tx_data = ascii_hour_10;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
    4'd1: begin
      tx_data = ascii_hour_1;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
    4'd2: begin
      tx_data = 8'h3A;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
    4'd3: begin
      tx_data = ascii_min_10;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
    4'd4: begin
      tx_data = ascii_min_1;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
    4'd5: begin
      tx_data = 8'h3A;
      tx_start = 1;
      n_state = WAIT;
    end
  end
end
```

```
4'd6: begin
  tx_data = ascii_sec_10;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
4'd7: begin
  tx_data = ascii_sec_1;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
4'd8: begin
  tx_data = 8'h3A;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
4'd9: begin
  tx_data = ascii_msec_10;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
4'd10: begin
  tx_data = ascii_msec_1;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
4'd11: begin
  tx_data = 8'h0A;
  tx_start = 1;
  n_state = WAIT;
end
end
```




WAIT

```
WAIT: begin
  if (tx_done) begin
    if (send_cnt_reg == 12) begin
      send_cnt_next = 0;
      n_state = IDLE;
    end
    else begin
      send_cnt_next = send_cnt_reg + 1;
      n_state = SEND;
    end
  end
end
```


BCD

```
always @(bcd_sender) begin
  case (bcd_sender)
    4'd0: send_data = 8'h30;
    4'd1: send_data = 8'h31;
    4'd2: send_data = 8'h32;
    4'd3: send_data = 8'h33;
    4'd4: send_data = 8'h34;
    4'd5: send_data = 8'h35;
    4'd6: send_data = 8'h36;
    4'd7: send_data = 8'h37;
    4'd8: send_data = 8'h38;
    4'd9: send_data = 8'h39;
    default: send_data = 8'h20;
  endcase
end
```

Simulation_Stopwatch

   


 ascii_d_s 신호 뜨고, tx_start 신호 뜸
tx_done이 뜨고 state 1인 SEND 상태
로 가면서 다시 tx_start 신호 뜸
send_cnt_reg == 12까지 반복






Simulation


00:00:00:54

 

Simulation_Watch

  
 


 ascii_d_s 신호 뜨고, tx_start 신호 뜸
tx_done이 뜨고 state 1인 SEND 상태
로 가면서 다시 tx_start 신호 뜸
send_cnt_reg == 12까지 반복




Simulation


03:06:00:65

  

동작 영상

 

동작영상_Sender

 

Trouble Shooting_sw와 uart OR 시 문제점

sw로 제어하던 것을 UART로 제어하는 것을 추가할 때

```
assign w_up_down_or      = w_ascii_up_down | sw[0];  
assign w_stopwatch_watch_or = w_ascii_stopwatch_watch | sw[1];  
assign w_hm_sms_or       = w_ascii_hm_sms | sw[2];  
assign w_watch_set_or    = w_ascii_watch_set | sw[3];
```


OR 이용

두 입력 중 하나가 1이면, 다른 입력이 동작하지 않는 문제


```
assign w_uart_sw_sel = sw[4];  
  
assign w_up_down_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_up_down : sw[0];  
assign w_stopwatch_watch_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_stopwatch_watch : sw[1];  
assign w_hm_sms_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_hm_sms : sw[2];  
assign w_watch_set_mux = w_uart_sw_sel ? w_ascii_watch_set : sw[3];
```

3항 연산자 이용

Trouble Shooting_Simulation 시나리오 오류

 

 sw[4] 모드 설정 없이 UART
값 전송 시 Short 발생
→ Short



sw[4] = 1

```
sw[4] = 1;  
□#1000;
```

```
test_data = 8'h30; // sw[0]  
uart_sender();
```

```
test_data = 8'h31; // sw[1]  
uart_sender();
```

```
test_data = 8'h32; // sw[2]  
uart_sender();
```

```
for(j = 0; j < 1000; j = j + 1) begin  
    #(BAUD_PERIOD);  
end
```

```
test_data = 8'h72; //r  
uart_sender();
```

감사합니다.